



Catatan Pengukuran

- a. Voltmeter AC : +2.69 Volt
- b. Voltmeter DC 1 : +4.18 Volt
- c. Voltmeter DC 2 : +3.01 Volt
- d. Voltmeter DC 3 : +3.01 Volt
- e. Voltmeter DC 4 : +5.00 Volt

Pertanyaan

- a. Apa perbedaan tegangan AC dengan DC ?

AC bolak-balik, DC searah

- b. bagaimana karakter tegangan ada masing-masing Voltmeter?

1. Tegangan di Voltmeter AC : AC Dan memiliki karakter stabil
2. Tegangan di Voltmeter DC1 : DC Dan memiliki karakter Tidak Stabil
3. Tegangan di Voltmeter DC2 : DC Dan memiliki karakter Tidak Stabil
4. Tegangan di Voltmeter DC3 : DC Dan memiliki karakter Tidak Stabil
5. Tegangan di Voltmeter DC4 : DC Dan memiliki karakter Stabil